

# 计算机设计与实践

## 单周期CPU与SoC设计

2022·夏

哈工大



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

# 目录



课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的基本原理与结构

RISC-V单周期CPU设计

System-on-Chip设计

# 课程基本信息

- 开课学期：大二夏季 (2022夏)
- 总学时：56学时 = 4学时理论 + 52学时实验
- 课程学分：3.5
- 项目名称：支持miniRV-1指令集的SoC设计



# 课程目标

1. **综合**运用《数字逻辑设计》、《计算机组成原理》等基础课程知识，系统掌握计算机硬件系统设计与实现的工程方法；
2. 锻炼对计算机硬件系统的**分析**、**设计**和**创新**能力；
3. 通过计算机部件、CPU，再到SoC的逐步实现，了解一个工程项目的开发过程、锻炼**解决复杂工程**问题的能力
4. 掌握HDL、EDA工具的使用，锻炼计算机硬件系统的**开发**、**调试**能力

# 课程安排


□ 总共56学时 = 4学时理论 + 52学时实验    □ 完成项目：支持miniRV-1指令集的SoC设计

		序号	教学内容	学时
单周期CPU 与SoC设计	{	1-1	单周期CPU与SoC设计要点	2
		1-2	RISC-V汇编语言程序设计	2
		1-3	单周期CPU与SoC设计与实现	24
流水线CPU 设计	{	2-1	流水线CPU的设计要点	2
		2-2	流水线CPU的设计与实现	22
		2-3	验收、答辩(面向优秀作品)	4

# 设计目标

□ 设计一个包含CPU、总线与外设的能下板运行和演示的SoC

课程主要  
设计内容

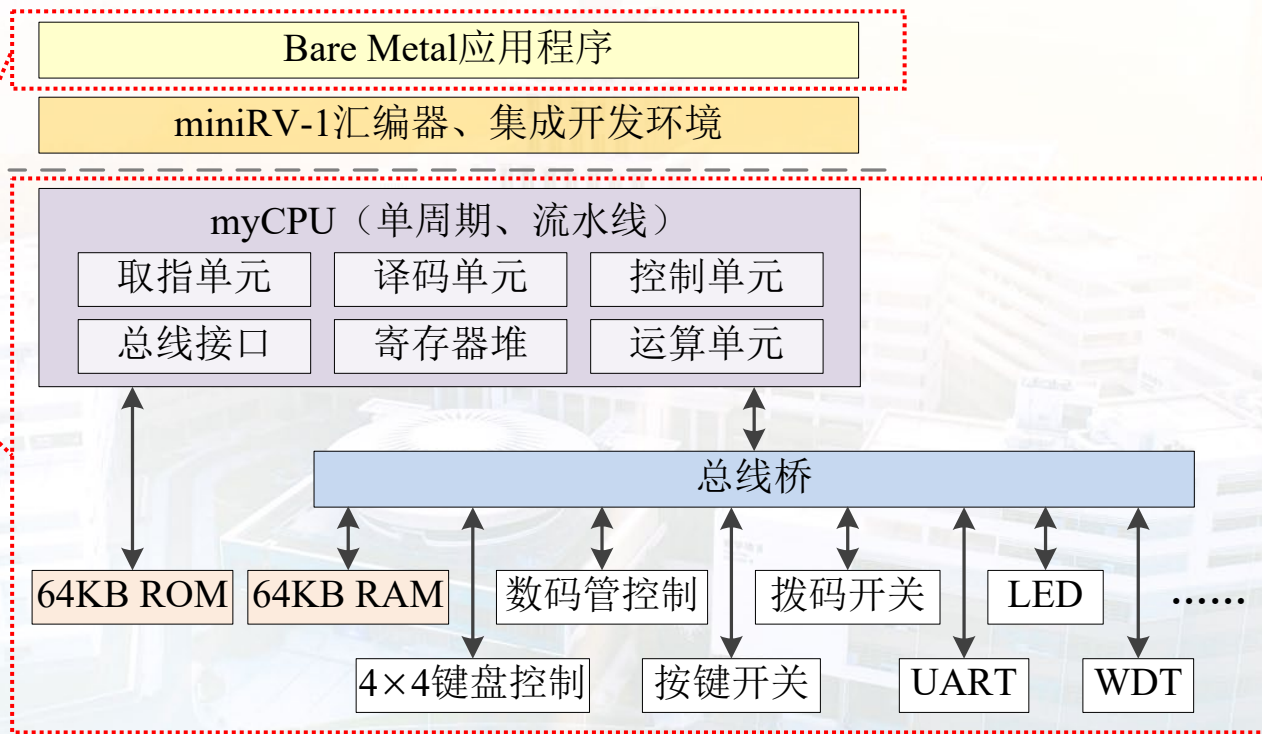

# 项目内容

1. 基于miniRV-1指令集，编写汇编程序，并在Logisim上运行；
2. 使用Verilog HDL，设计**单周期**、**流水线**RISC-V CPU；
3. 基于Trace方法验证CPU功能；
4. 为CPU添加总线、外设，形成SoC (System-On-Chip)；
5. 将SoC下载到FPGA开发板，并运行1.中的汇编程序。



# 评分: 代码&报告(20%) + 项目成绩(60%) + 作业(10%) + 考勤(10%)

## 一、基础分

**及格**: 完成单周期CPU及SoC的仿真、下板, 正确运行要求的汇编程序

**中等**: 达到及格要求的基础上, 完成理想流水CPU

**良好**: 达到中等要求的基础上, 完成能够处理流水线冲突的流水CPU

**优秀**: 达到良好要求的基础上, 将流水线CPU及SoC下板, 正确运行要求的汇编程序  
扩展或优化内容包括 (但不限于):

1. 自行编写汇编器;
2. 优化电路逻辑, 在电路设计上优化系统性能 (提高主频、降低功耗等);
3. 为其他外设 (如键盘、UART等) 设计I/O接口, 编写测试程序并下板演示;
4. 设计实现分支预测、超标量等进阶技术。

## 二、附加分

在每档要求的基础上, 完成具有**一定工作量及创新性的**额外工作, 可获得附加分



# 平台及参考资料

- 课程实验指导书: <https://hitsz-cslab.gitee.io/cpu/>
- 答疑平台: [piazza.com/hitsz/summer2022/comp2012](https://piazza.com/hitsz/summer2022/comp2012), Access Code: comp2012
- 《计算机组成与设计: 硬件/软件接口 (RISC-V版)》  
—— David Patterson, John Hennessy
- riscv/riscv-cores-list:  
<https://github.com/riscv/riscv-cores-list>



## RISC-V Cores and SoC Overview

This document captures the status of various cores and SoCs that endeavor to implement the RISC-V specification. Note that none of these cores/SoCs have passed the in-development RISC-V compliance suite.

Please add to the list and fix inaccuracies - see our [CONTRIBUTING file](#) for details.

### Cores

Name	Supplier	Links	Capability	Priv. spec	User spec	Pri Lan
Avispado	SemiDynamics	<a href="#">Website</a>	RV64	1.10	RV64GC, 2.2, multicore, V-ready	Syster
Atrevido	SemiDynamics	<a href="#">Website</a>	RV64	1.10	RV64GC, 2.2, multicore, V-ready	Syster
RV32EC_P2	IQonIC Works	<a href="#">Website</a>	RV32	1.11	RV32E[M]C/RV32I[M]C	Syster

# 计算机设计与实践

## 单周期CPU与SoC设计



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

# 目录



课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的基本原理与结构

RISC-V单周期CPU设计

System-on-Chip设计

# miniRV-1指令系统

- miniRV-1是32位整型RISC-V指令集（RV32I）的子集
  - 指令数：37条 (24 + 13)
  - 指令类型：R型、I型、S型、B型、U型、J型
  - 指令长度：32位定长
  - 寄存器：32个32位通用寄存器
  - 寻址方式：4种

# miniRV-1指令目录

- 算术运算指令 (5) —— `add`, `addi`, `sub`, `lui`, *`auipc`* (选做)
- 逻辑运算指令 (6) —— `and`, `andi`, `or`, `ori`, `xor`, `xori`
- 移位运算指令 (6) —— `sll`, `slli`, `srl`, `srli`, `sra`, `srai`
- 加载及存储指令 (8) —— `lw`, `sw`, *`lb`*, *`lbu`*, *`lh`*, *`lhu`*, *`sb`*, *`sh`*
- 条件转移指令 (6) —— `beq`, `bne`, `blt`, `bge`, *`bltu`*, *`bgeu`*
- 无条件转移指令 (2) —— `jal`, `jalr`
- 比较指令 (4) —— *`slt`*, *`slti`*, *`sltu`*, *`sltiu`*

# 目录



课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的基本原理与结构


RISC-V单周期CPU设计

System-on-Chip设计




# CPU执行指令的基本过程

## □ 从信息流的角度看指令执行过程

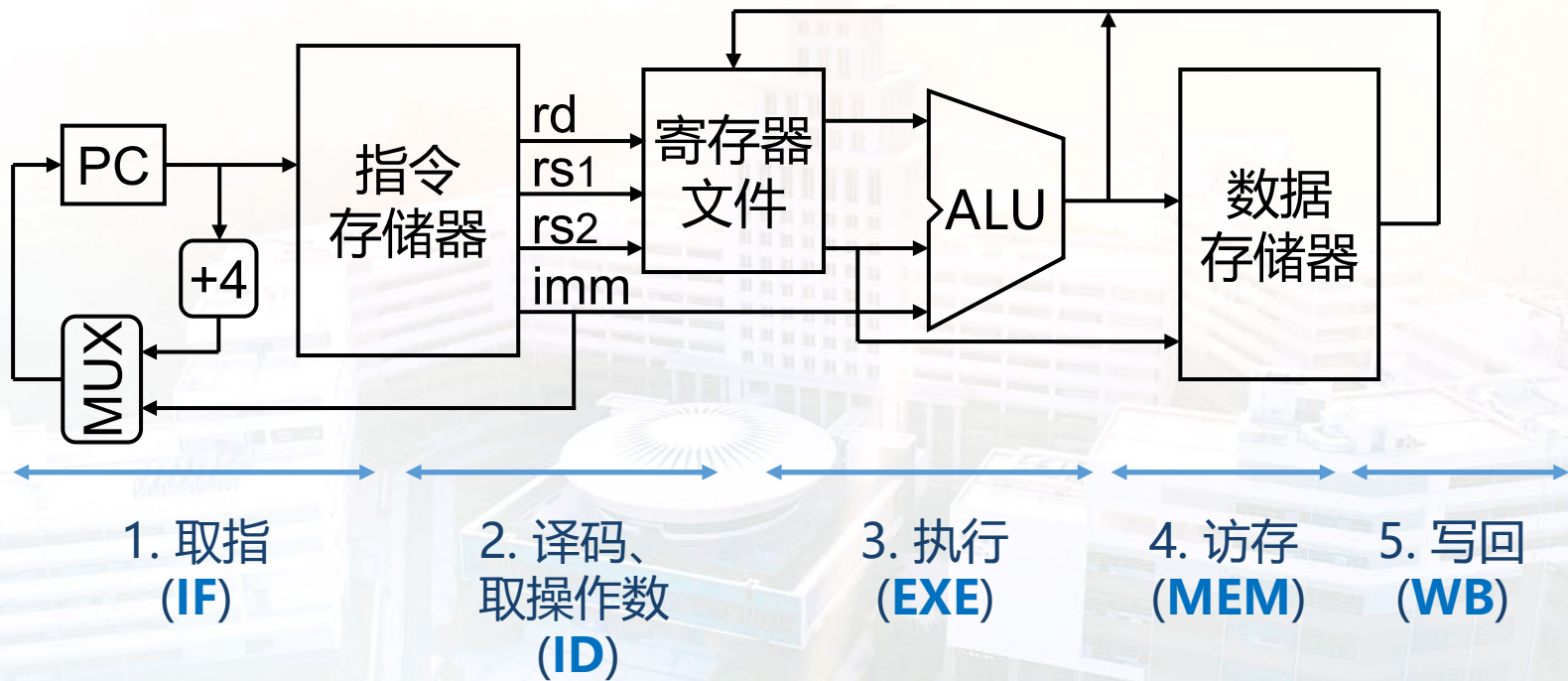

# CPU执行指令的基本过程

- 指令执行过程需在合适的**控制**下才能有序进行

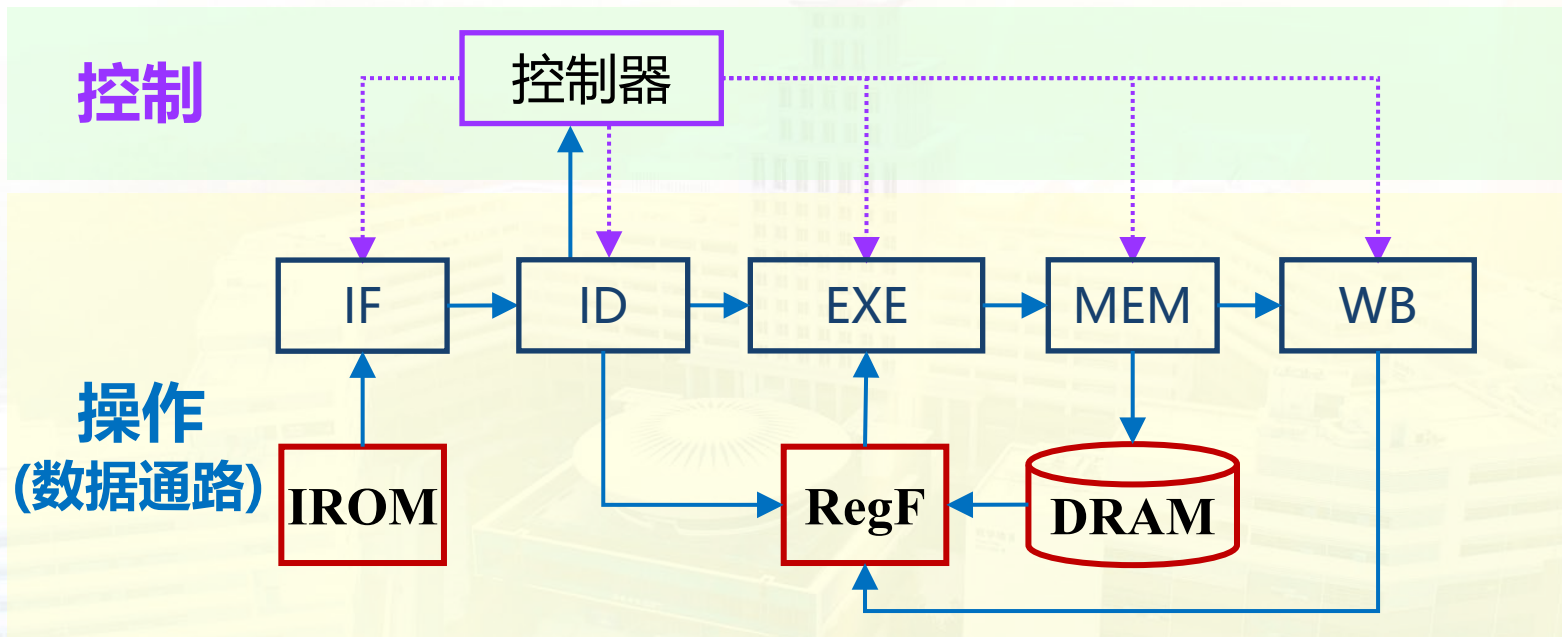

**CPU = 数据通路 + 控制逻辑**

# CPU的基本结构

□ 从结构上，CPU包含**数据通路**和**控制逻辑**

➤ 数据通路

- ◆ 数据流经路径上的所有部件构成的通路，是CPU完成数据处理的物理基础
- ◆ 包括PC、指令存储器、寄存器堆、ALU， etc

➤ 控制逻辑

- ◆ 控制运行时数据通路的具体功能，主要指控制器

# 目录

课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的功能、原理与结构

RISC-V单周期CPU设计

单周期CPU设计

CPU功能验证

System-on-Chip设计

### 构造功能部件

构造一组必要的数据通路功能部件：对于每个功能部件，都需要定义其功能及接口信号，并用HDL描述其内部具体的电路行为或结构。

### 构造指令级别的数据通路与控制信号取值

根据指令操作语义，构造指令级别的数据通路及相关功能部件的控制信号取值。

### 综合数据通路

当所有指令级别的数据通路构造完毕后，将其综合为完整数据通路。


### 综合控制器

将全部指令对应的控制信号取值均建立后，合并所有的控制信号取值，形成控制信号矩阵，并生成相应的控制信号表达式。

### 生成工程项目

将第3、第4步的结果翻译为HDL语言，并在顶层工程文件中组装数据通路与控制逻辑。

# 数据通路的主要功能部件

 


- ✓ **PC** (Program Counter)
- ✓ **指令存储器** (Instruction Memory, **IROM**)
  - ◆ 只读：输入地址，输出指令
- ✓ **数据存储器** (Data Memory, **DRAM**)
  - ◆ 读操作：输入地址，输出数据
  - ◆ 写操作：输入地址、数据
- ✓ **寄存器文件** (Register File, **RF**)
  - ◆ 读操作：输入2个寄存器号，输出2个32bit的寄存器值
  - ◆ 写操作：输入1个寄存器号、待写入的32bit数据
- ✓ **ALU** (Arithmetic & Logic Unit)
  - ◆ 算术、逻辑、移位、比较运算：输入2个操作数，输出运算结果




 
# 构造功能部件 —— PC设计

- ◆ PC是一个32bit寄存器，存储着当前指令的地址
  - ◆ 对于32位RISC CPU，指令均为32bit定长，即每条指令4Byte
  - ◆ 因此PC的BIT1和BIT0恒为0，故也可使用30bit寄存器
- ◆ CPU复位后PC的初始值即为首条指令的地址，如0x0000\_0000H
- ◆ 执行时，需不停地更新PC的值
  - ◆ 默认情况下：  $PC \leftarrow PC + 4$
  - ◆ 若遇到分支指令：  $PC \leftarrow imm$



  
# 构造功能部件 —— IROM设计

- ◆ IROM是一个单端口的只读存储器
  - ◆ 输入地址：PC
  - ◆ 输出数据：指令
- ◆ IROM的读取操作是组合逻辑
  - ◆ 读时序：



 
# 构造功能部件 —— DRAM设计

- ◆ DRAM是一个按地址访问的存储器，可读可写
  - ◆ 读操作：输入地址，输出数据
  - ◆ 写操作：输入地址、数据，受写使能信号WE控制
- ◆ DRAM的读写逻辑：
  - ◆  $WE=0$ :  $RD \leftarrow DRAM[Adr]$
  - ◆  $WE=1$ :  $DRAM[Adr] \leftarrow WD$


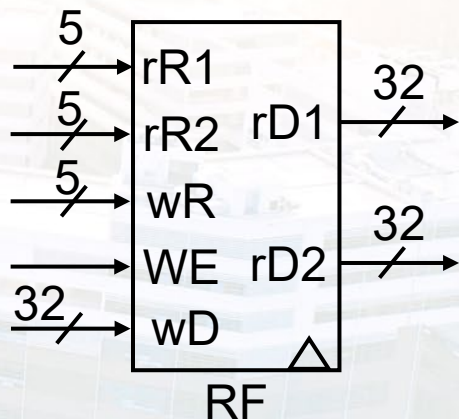
# 构造功能部件 —— RF设计

- ◆ RF包含32个32bit寄存器
  - ◆ 1条指令最多有2个源寄存器(rs1、rs2)、1个目标寄存器(rd)
  - ◆ 因此，RF需要3个“地址”端口、3个“数据”端口
  - ◆ 读操作：输入寄存器号，输出寄存器存储的值
  - ◆ 写操作：输入寄存器号、数据，受WE控制
- ◆ RF的读写逻辑：
  - ◆  $WE=0$ :  $rD1 \leftarrow REG[rR1]$ ,  $rD2 \leftarrow REG[rR2]$
  - ◆  $WE=1$ :  $REG[wR] \leftarrow wD$



◆ **e.g.** add x2, x9, x5      # rR1=9, rR2=5; wR=2

# 构造功能部件 —— ALU设计

## ◆ ALU的功能:

### ◆ 算术运算 (add、sub)

✓ 加法器、补码逻辑

### ◆ 逻辑运算 (and、or, etc)


✓ 按位操作

### ◆ 移位运算 (sll、srl, etc)

✓ 桶形移位器



### ◆ 比较运算 (slt、sltu, etc)

✓ 复用sub, 判断标志位

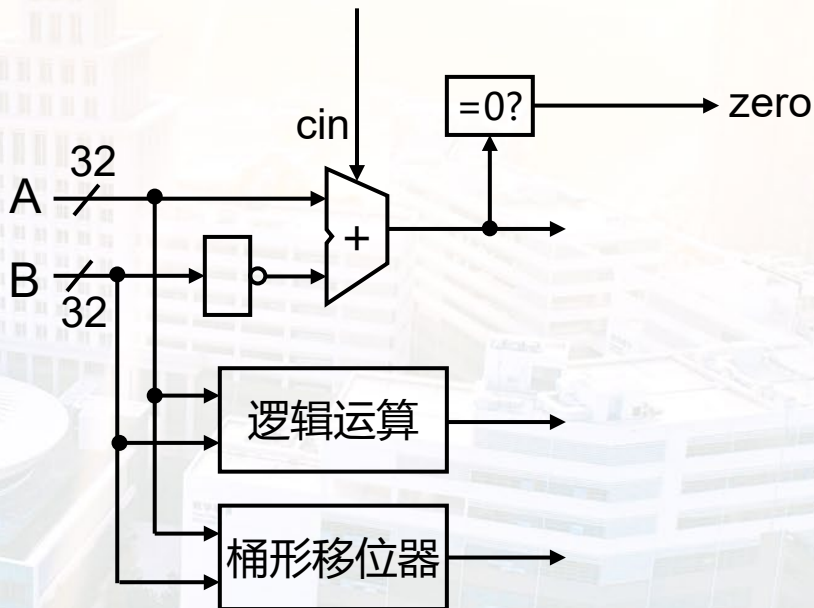
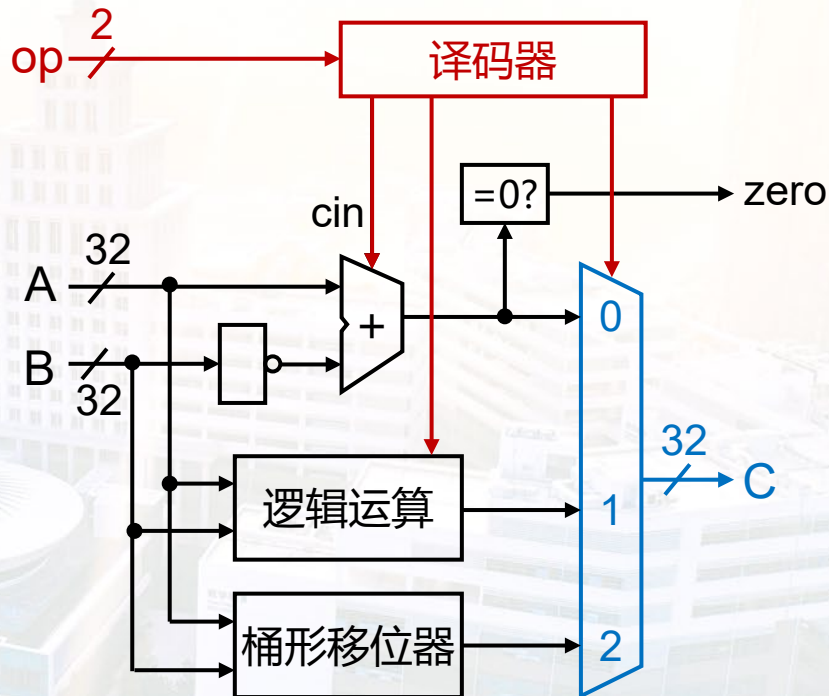 
# 构造功能部件 —— ALU设计


- ◆ 集成各项功能：
  - ◆ 多路选择器选择ALU输出
  - ◆ 译码器选择具体运算




 
# 构造数据通路

- ◆ 数据通路本质上是一个功能部件和连接关系的集合
  - ◆ 集合的元素：部件、部件的输入输出信号之间的连接关系
  - ◆ E.g. 3个部件的连接关系



- ◆ 连接关系集合：{<C.C\_o, A.A\_i>, <A.A\_o, B.B\_i>, <B.B\_o, C.C\_i>}

- ◆ 表格表示法：

部件A	部件B	部件C
A_i	B_i	C_i
C.C_o	A.A_o	B.B_o

部件的输入信号/引脚  
由其他部件产生，并输入到当前引脚的信号

# 构造数据通路

- ◆ 每条指令对应的部件和连接关系都不同
- ◆ 为了方便数据通路的综合，采用表格驱动设计的方法
  - ◆ E.g. 某数据通路包含PC、NPC、IROM、RF、ALU、DRAM的部件
  - ◆ 建立数据通路表：


所属单元	取指单元					译码单元					执行单元		存储单元	
部件	PC	NPC			IROM	RF				S_EXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	Imm	RA	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin

第1-2行：数据通路的功能部件及其所属单元

第3行：各功能部件的输入信号/引脚

第4+行：由其他部件产生，并连接到当前输入引脚的信号


# 构造数据通路

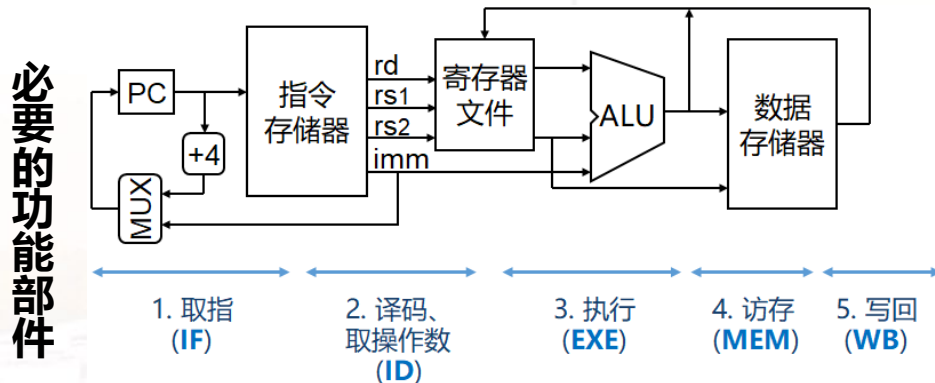

所属单元	取指单元				译码单元					执行单元		存储单元	
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25 11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31 7 30:25 11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31 19:12 20 30:21]				

# 综合数据通路


所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31][7][30:25][11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31][19:12][20][30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2

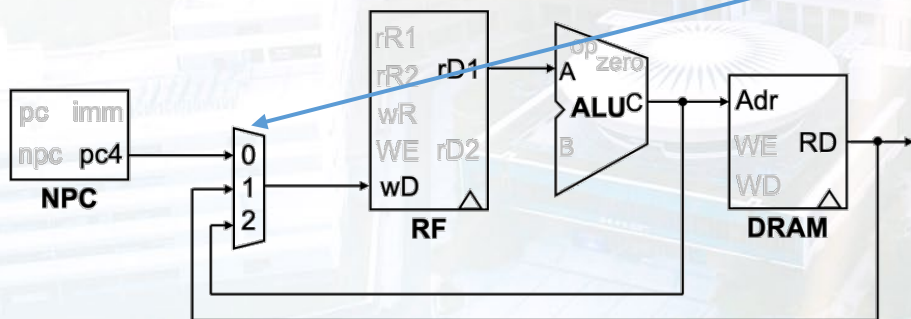

**综合方法1：使用多路选择器**

# 综合数据通路

所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31 7 30:25][11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31 19:12 20 30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2

 


**综合方法2：增加输入信号**



# 综合数据通路

所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31]7[30:25][11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31]119-12[20][30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2

 

综合方法2：增加输入信号



# 构造控制单元

- ◆ 控制单元：根据指令的操作码 (opcode)和功能码 (funct3/funct7), 产生执行指令所需的**控制信号**

- ◆ 控制信号
  - 操作选择信号 指令执行时, 选择部件要完成的具体操作  
多功能部件 (NPC、SEXT、ALU、存储器等)
  - 多路选择信号 对多输入源进行选择  
多路选择器
  - 分支控制信号 控制分支指令是否跳转  
ALU

# 添加控制信号

## ◆ 在数据通路表中新增控制信号：

所属单元	取指单元				译码单元				执行单元		存储单元		
部件	PC	NPC		IROM	RF				SEXT	ALU		DRAM	
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A	B	adr	wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C		RF.rD1	RF.rD2		
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext		
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25 11:7]	RF.rD1	SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31 7 30:25 11:8]	RF.rD1	RF.rD2		
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31 19:12 20 30:21]				
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7]	RF.rD1	RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C	RF.rD2
操作选择信号	-	npc_op		-	-	-	rf_we		sext_op	alu_op		-	dram_we
多路选择信号	-	-		-	-	-	-	wd_sel	-	-	alub_sel	-	-
分支控制信号	-	-		-	-				-	branch		-	

# 确定控制信号取值

## ◆ 建立控制信号取值表：

指令	npc_op	rf_we	wd_sel	sext_op	alu_op	alub_sel	branch	dram_we

## ◆ 逐条指令分析，确定其控制信号取值：

指令	npc_op	rf_we	wd_sel	sext_op	alu_op	alub_sel	branch	dram_we
add	pc+4	1	'b00	X	ADD	0	0	0
sub	pc+4	1	'b00	X	SUB	0	0	0
ori	pc+4	1	'b00	'b00	OR	1	0	0
lw	pc+4	1	'b01	'b00	ADD	1	0	0
sw	pc+4	0	'bXX	'b01	ADD	1	0	1
beq	'b01	0	'bXX	'b10	SUB	0	1	0
jal	'b10	1	'b10	'b11	X	X	0	0

# 综合控制信号


- ◆ 根据控制信号取值表，化简控制信号的逻辑表达式
- ◆ 根据表达式，设计控制单元
- ◆ 在数据通路图中添加控制单元

输入：opcode、funct3/funct7


分支控制信号

输出：操作选择信号

多路选择信号

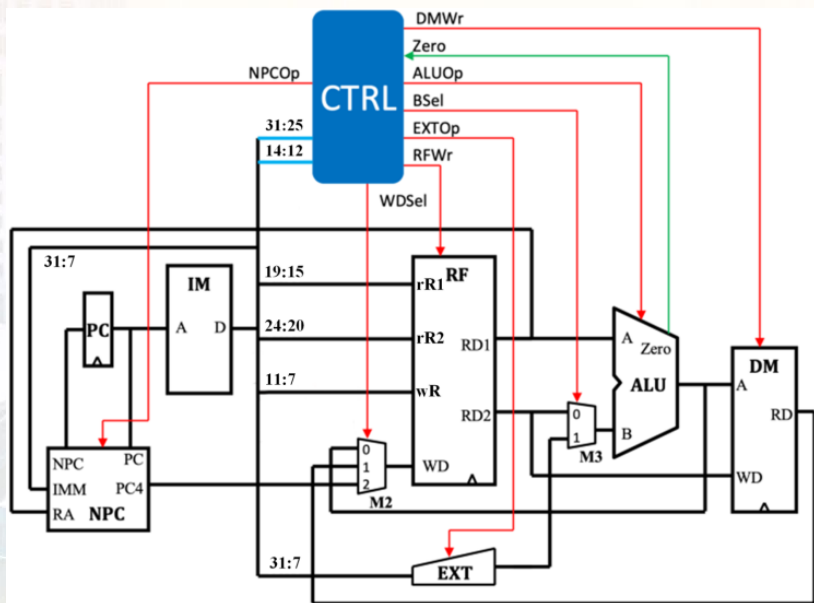

# 完整 数据 通路 (示例)

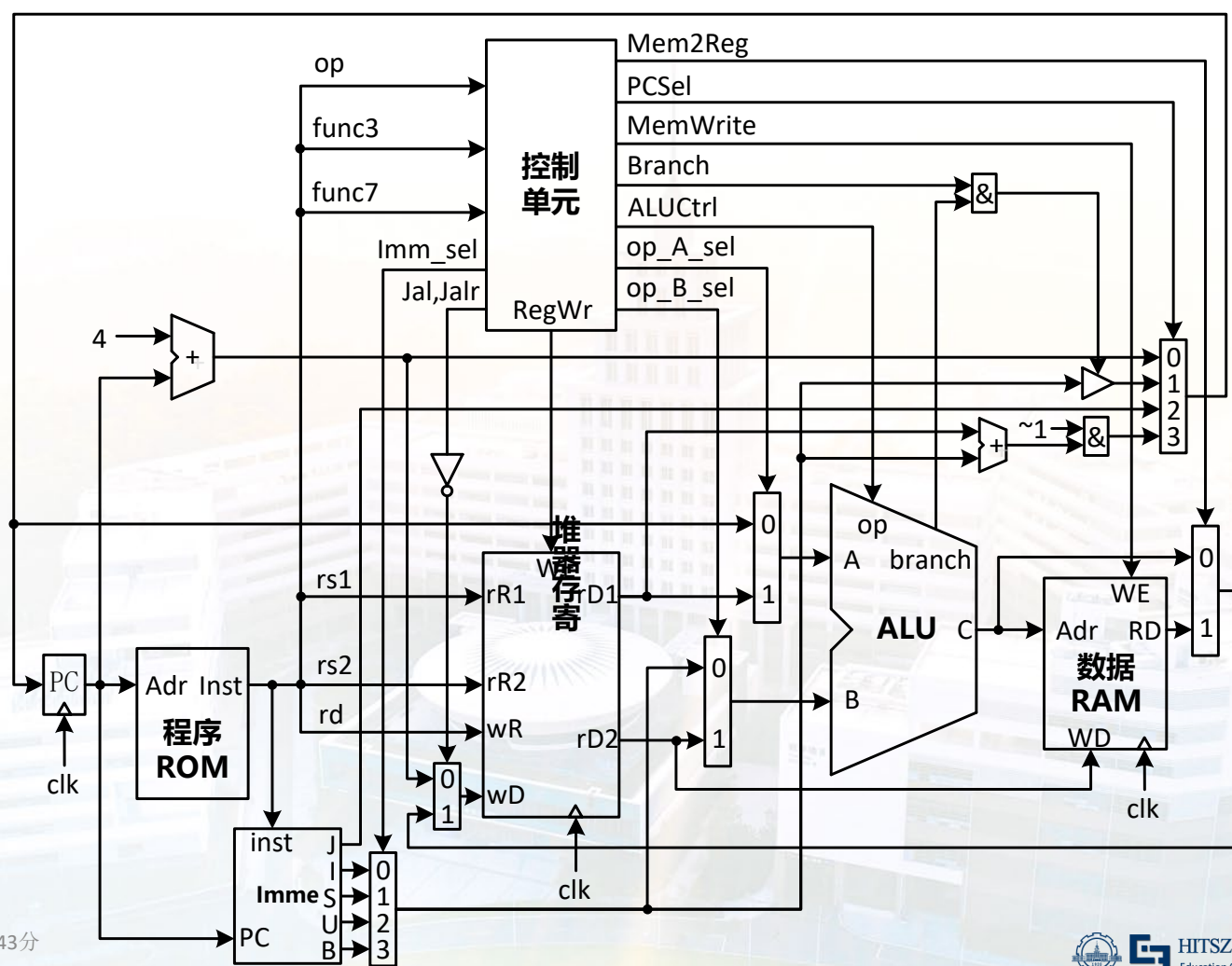

# 目录

课程介绍

miniRV-1指令系统

CPU的功能、原理与结构

RISC-V单周期CPU设计

单周期CPU设计

CPU功能验证

System-on-Chip设计



# 数字电路的功能验证

- ◆ 如何对数字电路的功能进行验证？ —— 时序仿真
- ◆ 仿真 —— 基于软件模拟 (而非电路实测) 来验证电路功能的方法




# CPU的功能验证

- ◆ CPU也是数字电路，也可采用相同的验证方法，但效率太低
  - ◆ 只能分模块验证，或借助外设输出
  - ◆ 出错点通过测试程序的逻辑路径传递很远之后才能被发现
- ◆ 改进：
  - ◆ 用**一段指令序列**作为输入激励，通过**观察程序执行结果**来验证CPU功能
  - ◆ 验证效率大幅提高，但难以定位错误
- ◆ 更好的方法：基于Trace比对的功能验证
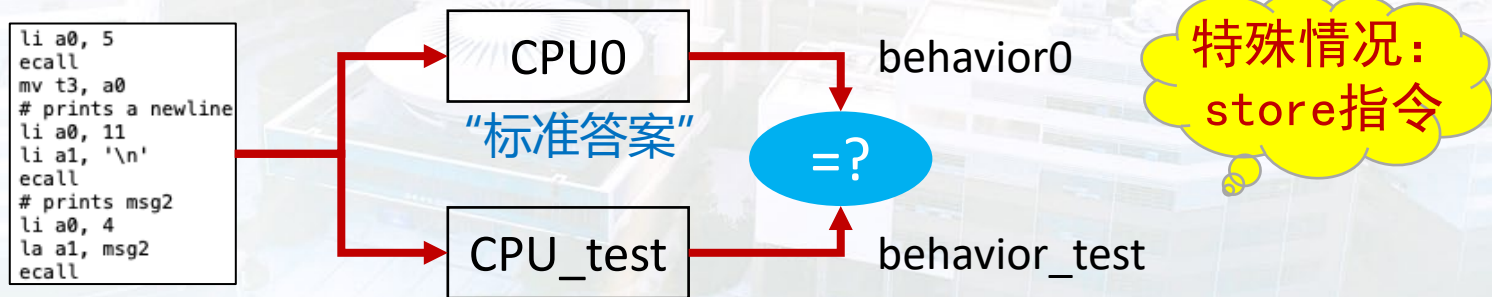
# CPU的功能验证 —— 基于Trace比对

- ◆ Trace: CPU执行指令序列时产生的信息 (PC、写寄存器的信息, etc)
- ◆ 基于Trace比对的验证方法:
  - ① 用已知功能正确的CPU运行测试程序, 记录Trace0 (Golden Trace)
  - ② 用待验证CPU运行测试程序, 产生Trace1
  - ③ 将Trace1与Trace0进行实时比对, 如果出现不同, 立即报错并停止



# 目录



课程介绍

miniRV-1指令系统


CPU的功能、原理与结构

RISC-V单周期CPU设计

System-on-Chip设计
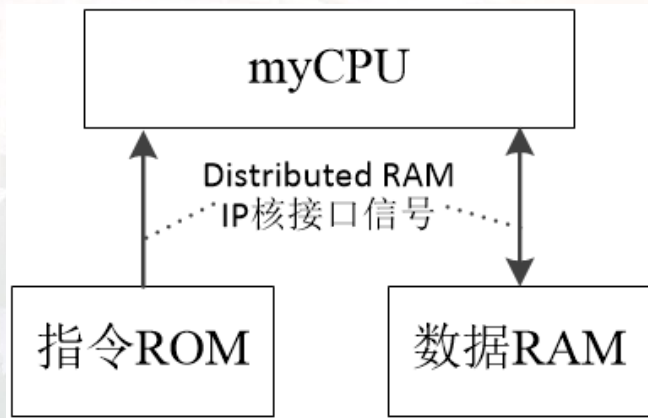
# SoC设计

- ◆ SoC (System-on-Chip, 片上系统) 在单芯片上集成数字信号处理器、微处理器、数据转换器、接口电路等模块, 可直接实现信号的采集、转换、处理、存储、通信等功能
- ◆ 没有总线和外设的CPU是“光杆司令”, 没有实用价值
- ◆ 如何改造?
  - ◆ 提取RAM IP核接口信号总线作为系统总线 —— DRAM总线



# SoC设计 —— 总线


- ◆ CPU与存储器通过DRAM总线接口一对一连接
  - ◆ 如何连接其他设备？
  - ◆ 增加**总线桥**

中转机构：

访问请求转发

控制机构：


总线仲裁

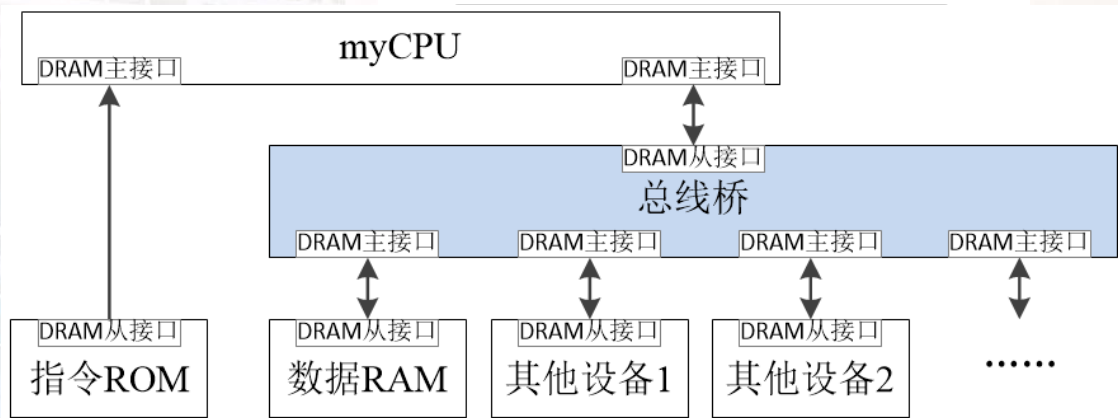



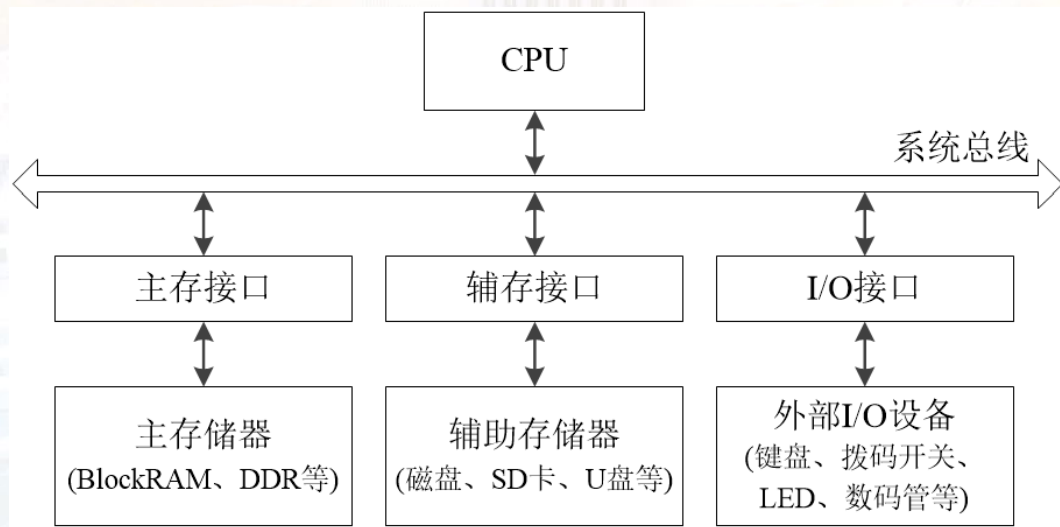
# SoC设计 —— 接口

- ◆ CPU通过接口连接“外部世界”，接口负责在CPU与“外部世界”之间中转各种信息
  - ◆ 接口包括存储器接口、I/O接口


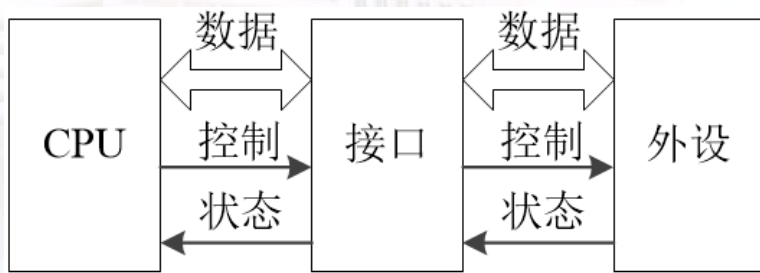
# SoC设计 —— 接口

- ◆ CPU通过接口连接“外部世界”，接口负责在CPU与“外部世界”之间中转各种信息
  - ◆ 接口受CPU控制，外部设备受接口控制




# SoC设计 —— 接口的作用与功能

- ◆ **信号转换**功能/预处理功能
  - ◆ 完成总线信号与I/O设备信号之间的转换，如电平转换、串并转换等
- ◆ **数据缓存**功能
  - ◆ 缓存CPU和外设之间的数据，相应的缓存器称为**数据口**
- ◆ **接受和执行CPU命令**的功能
  - ◆ 使用寄存器存放来自CPU的命令，该寄存器称为**命令口**
- ◆ **控制和监视外设执行**的功能
  - ◆ 状态寄存器存储外设状态，称为**状态口**
- ◆ **设备选择**功能/选址功能
  - ◆ 根据访问地址选择相应的I/O接口或接口中的设备

 
# SoC设计 —— 接口的设计

- ◆ I/O接口电路的核心：数据口、命令口、状态口、控制逻辑
- ◆ CPU通过地址访问外设——**基地址确定I/O接口，偏移地址确定具体端口**



# SoC设计

## ◆ 带有总线和外设的SoC架构

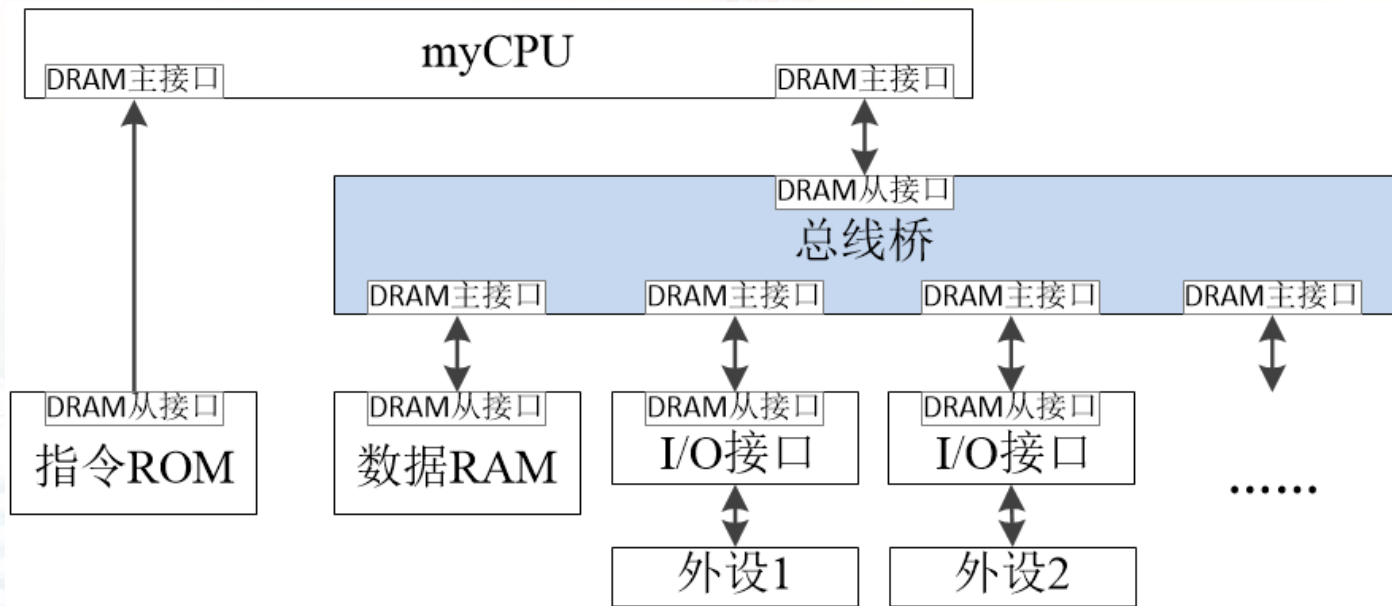

# 作业 (DDL: 6月26日 23:59)

## ◆ 完成数据通路和控制信号的构造、综合

所属单元	取指单元				译码单元				执行单元	存储单元
部件	PC	NPC		IROM	RF				ALU	DRAM
输入信号	din	PC	imm	adr	rR1	rR2	wR	wD	din	A B adr wdin
add	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C	RF.rD1 RF.rD2	
sub	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C	RF.rD1 RF.rD2	
ori	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]		IROM.inst[11:7]	ALU.C	IROM.inst[31:20] RF.rD1 SEXT.ext	
lw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	DRAM.rd	IROM.inst[31:20] RF.rD1 SEXT.ext	ALU.C
sw	NPC.npc	PC.pc		PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:25][11:7] RF.rD1 SEXT.ext	ALU.C RF.rD2
beq	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]			IROM.inst[31:7][30:25][11:8] RF.rD1 RF.rD2	
jal	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc			IROM.inst[11:7]	NPC.pc4	IROM.inst[31:19:12][20:30:21]	
完整	NPC.npc	PC.pc	SEXT.ext	PC.pc	IROM.inst[19:15]	IROM.inst[24:20]	IROM.inst[11:7]	ALU.C DRAM.rd NPC.pc4	IROM.inst[31:7] RF.rD1 RF.rD2 SEXT.ext	ALU.C RF.rD2
操作选择信号	-	npc_op		-	-	-	rf_we		sext_op	alu_op - dram_we
多路选择信号	-	-	-	-	-	-	-	wd_sel	-	- alub_sel - -
分支控制信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	branch -

## ◆ 完成控制信号的取值表

指令	npc_op	rf_we	wd_sel	sext_op	alu_op	alub_sel	branch	dram_we
add	pc+4	1	'b00	X	ADD	0	0	0
sub	pc+4	1	'b00	X	SUB	0	0	0
ori	pc+4	1	'b00	'b00	OR	1	0	0
lw	pc+4	1	'b01	'b00	ADD	1	0	0
sw	pc+4	0	'bXX	'b01	ADD	1	0	1
beq	'b01	0	'bXX	'b10	SUB	0	1	0
jal	'b10	1	'b10	'b11	X	X	0	0





HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ